RS 触发器

Dezeming Family

2021年8月16日

DezemingFamily 系列书和小册子因为是电子书,所以可以很方便地进行修改和重新发布。如果您获得了 DezemingFamily 的系列书,可以从我们的网站 [https://dezeming.top/] 找到最新版。对书的内容建议和出现的错误欢迎在网站留言。

20210816: 完成第一版。

目录

 一 或非门组成的触发器
 1

 二 与非门组成的触发器
 2

 参考文献
 2


一 或非门组成的触发器

我也不知道为什么要写触发器,可能是因为以前大学时对触发器印象非常深刻,总觉得是个神奇的发明创造,于是就打算写一写了。


我们先定义一下符号:




然后, RS 触发器电路为:

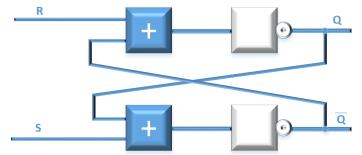

我们实际模拟一下各种情况,首先是当 R 和 S 一个是 1 一个是 0 的时候:

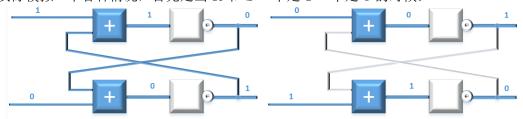

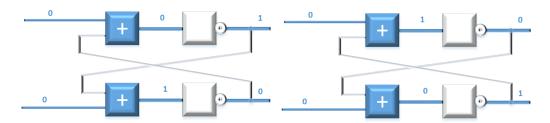当当前状态为 Q=1, $\overline{Q}=0$,我们将 R 和 S 同时置零,发现并不改变输出。同理,当当前状态为 Q=0, $\overline{Q}=1$,我们将 R 和 S 同时置零,也不会改变输出。




当输入 R 和 S 都是 1 时,输出都为 0:




二 与非门组成的触发器


RS 触发器电路为:

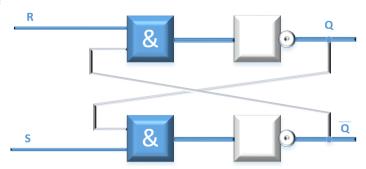

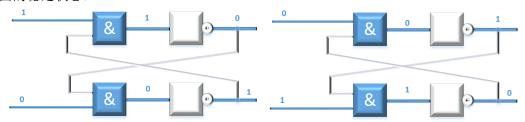实际模拟一下各种情况,首先是当 R 和 S 一个是 1 一个是 0 的时候,不论初始输出是什么,一定都会达到下面的稳定状态:



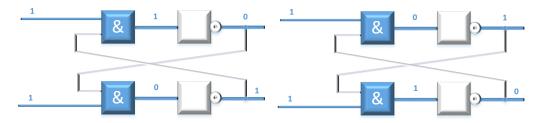当当前状态为 Q=1, $\overline{Q}=0$,我们将 R 和 S 同时置 1,发现并不改变输出。同理,当当前状态为 Q=0, $\overline{Q}=1$,我们将 R 和 S 同时置 1,也不会改变输出。



但是当输入 R 和 S 都是 0 时, 触发器输出都是 1:



参考文献

- [1] 李忠. 穿越计算机的迷雾 [M]. 电子工业出版社, 2011.
- $[2]\ https://zhidao.baidu.com/question/354297798.html$